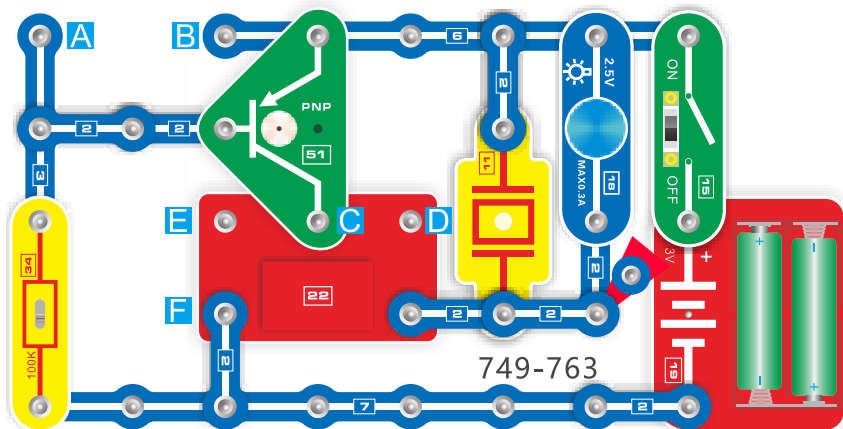




749. 断线防盗蜂鸣灯光警车声(2)

装好电路,将灯泡拼接在蜂鸣片的上方,合上开关,喇叭发出警车报警声,若在AB两端用导线连接起来,报警声会停止;防盗时可用一根较长的细导线穿过需要防盗的自行车、摩托车、汽车、门窗等,然后将细导线的两端连接在AB两端即可防盗,只要小偷碰断细导线,喇叭立即响起警车报警声。

750. 断线防盗蜂鸣灯光机枪声(2)

只需单独连接CD。

751. 断线防盗蜂鸣灯光消防车声(2)

只需单独连接EC。

752. 断线防盗蜂鸣灯光救护车声(2)

只需单独连接EF。

753. 断线防盗蜂鸣灯光佛笑声(2)

只需单独连接ED。

754. 光控防盗蜂鸣灯光警车声(2)

755. 光控防盗蜂鸣灯光机枪声(2)

756. 光控防盗蜂鸣灯光消防车声(2)

757. 光控防盗蜂鸣灯光救护车声(2)

758. 光控防盗蜂鸣灯光佛笑声(2)

754-758将100K电阻换成光敏电阻,晚上关灯后,放在黑暗处,若小偷入室盗窃,只要有光线照到光敏电阻上,蜂鸣片立即响起警车报警声,灯泡闪光。按照上面的连线方法就可得到相应的声光效果。

759. 磁控防盗蜂鸣灯光警车声(2)


760. 磁控防盗蜂鸣灯光机枪声(2)

761. 磁控防盗蜂鸣灯光消防车声(2)

762. 磁控防盗蜂鸣灯光救护车声(2)

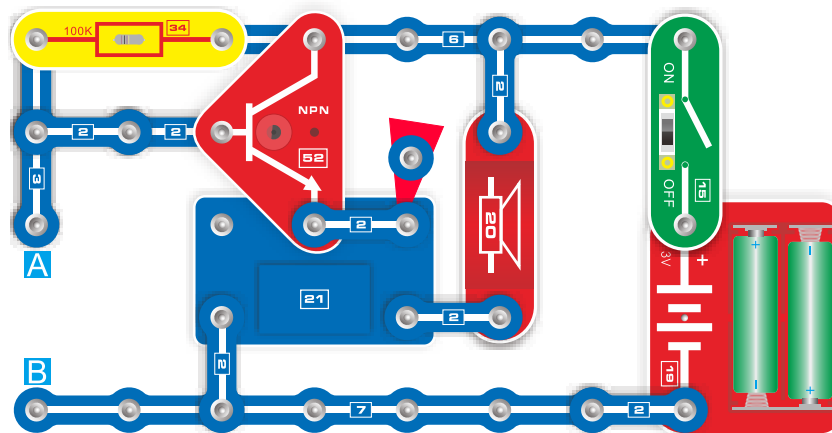763. 磁控防盗蜂鸣灯光佛笑声(2)

759-763将干簧管与磁铁分别装在门框及门页上,使门合上时,干簧管吸合,然后将导线分别接在干簧管两端引出接在电路在AB两点,平时蜂鸣不发声,只要小偷将门打开,立即发出报警声。按照上面的连线方法就可得到相应的声光效果。



764. 断线防盗报警门铃(1)

装好电路,喇叭发出音乐报警声,若在AB两端用导线连接起来,音乐声就会停止,防盗时,可用一根较长的细导线,穿过需要防盗的自行车、摩托车、汽车、门窗等,然后将细导线的两端连接在AB两端,即可防盗,只要小偷碰断细导线,喇叭立即响起音乐声报警。

765. 光控防盗报警门铃(1)

将100K电阻换成光敏电阻,晚上关灯后,放在黑暗处,若小偷入室盗窃,只要有光线,喇叭立即发出报警声。

766. 断线防盗报警灯(1)

将喇叭换成灯泡,只要小偷碰断细导线,灯泡立即点亮报警。

767. 光控防盗报警灯(1)


将100K电阻换成光敏电阻,只要有光线,灯泡立即点亮报警。

768. 磁控防盗报警门铃(1)

将干簧管安装在门框上,磁铁安装在门页上,然后将干簧管用软导线引出接在AB两端,平时门关上,干簧管吸合,喇叭无声音,只要小偷将门打开,喇叭立即响起音乐声报警。

769. 磁控防盗报警灯(1)

将喇叭换成灯泡,只要小偷将门打开,灯泡立即点亮报警。

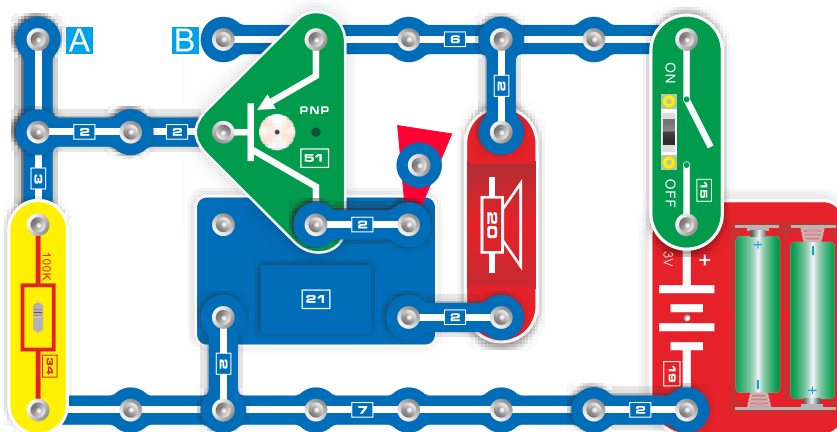

770. 断线防盗报警门铃(2)

装好电路，喇叭发出音乐报警声，若在AB两端用导线连接起来，音乐声就会停止，防盗时，可用一根较长的细导线，穿过需要防盗的自行车、摩托车、汽车、门窗等，然后将细导线的两端连接在AB两端，即可防盗，只要小偷碰断细导线，喇叭立即响起音乐声报警。

771. 光控防盗报警门铃(2)

将100K电阻换成光敏电阻，晚上关灯后，放在黑暗处，若小偷入室盗窃，只要有光线，喇叭立即发出报警声。

772. 断线防盗报警灯(2)

将喇叭换成灯泡，只要小偷碰断细导线，灯泡立即点亮报警。

773. 光控防盗报警灯(2)


将100K电阻换成光敏电阻，只要有光线，灯泡立即点亮报警。

774. 磁控防盗报警门铃(2)

将干簧管安装在门框上，磁铁安装在门页上，然后将干簧管用软导线引出接在AB两端，平时门关上，干簧管吸合，喇叭无声，只要小偷将门打开，喇叭立即响起音乐声报警。

775. 磁控防盗报警灯(2)

将喇叭换成灯泡，只要小偷将门打开，灯泡立即点亮报警。

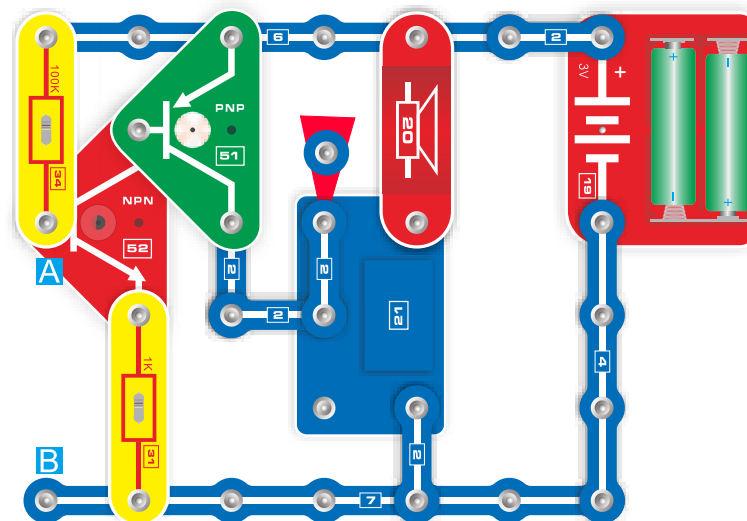

776. 断线防盗报警门铃(3)

777. 光控防盗报警门铃(3)

778. 磁控防盗报警门铃(3)


779. 断线防盗报警灯(3)

780. 磁控防盗报警灯(3)

781. 光控防盗报警灯(3)

776-781的操作方法和作用与770-775相同，所不同的是这里采用的是双管连接方式，所以这种防盗报警电路比以前几种更灵敏。

思考题：利用触摸板，按照操作方法能变为水控防盗报警灯吗？

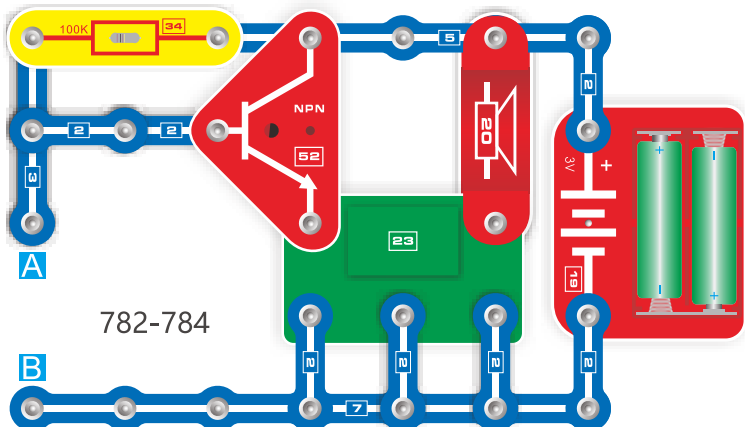

782. 断线防盗太空混战声(1)

装好电路，喇叭发出太空混战声，若在AB两端用导线连接起来，声音会停止，防盗时，可用一根较长的细导线穿过需要防盗的自行车、摩托车、汽车、门、窗等，然后将细导线的两端连接在AB两端即可防盗，只要小偷碰断细导线，喇叭立即响起太空混战声报警。


783. 光控防盗太空混战声(1)

将100K电阻换成光敏电阻，晚上关灯后，放在黑暗处，若小偷入室盗窃，只要有光线，喇叭立即响起太空混战声报警。

784. 磁控防盗太空混战声(1)

将干簧管和磁铁分别装好在门框及门页上，使门关好时，干簧管吸合，然后用导线将干簧管两端引出接在电路中AB两点，只要小偷开门，喇叭立即响起太空混战声报警。

思考题：这两个电路的原理相同吗？

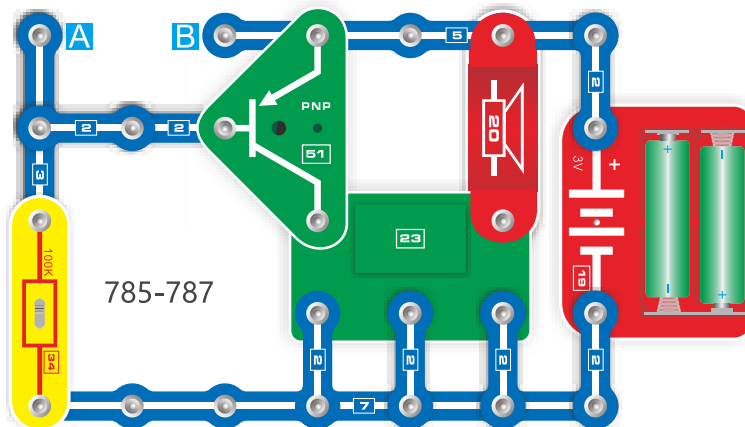


785. 断线防盗太空混战声(2)

786. 光控防盗太空混战声(2)

787. 磁控防盗太空混战声(2)

785-787操作方法及作用与782-784相同，这里用的是PNP型三极管控制。


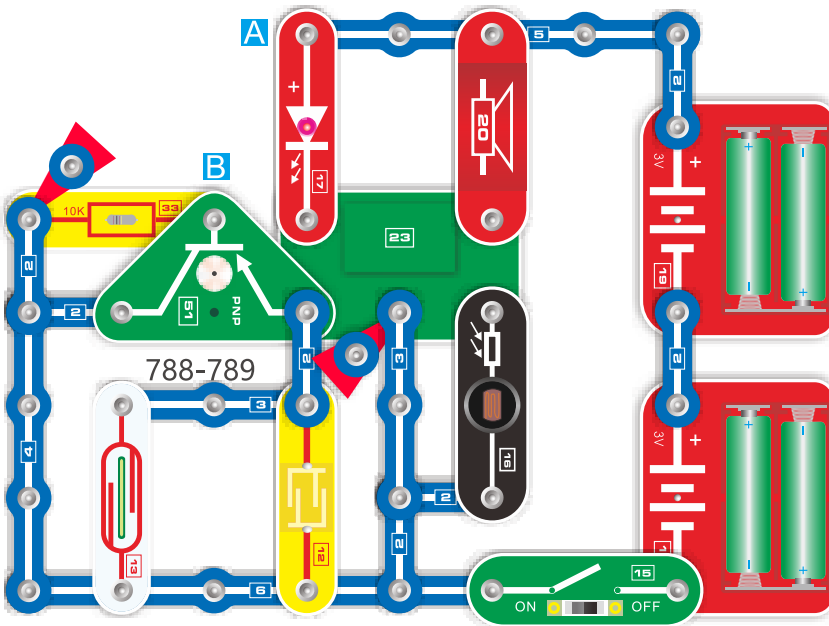


788. 多点监测报警器

本电路是一个能同时监测多个监测点的报警器，使用时，将AB两端用细导线连接起来，放在一个监测地点(设为甲地)，然后分别用软导线将干簧管，光敏电阻，触摸板三者引出放在另外三个监测地点(分别设为乙、丙、丁地)如果任何一个监测地点出现异常情况比如：甲地AB两点间的细导线断，或乙地有较强磁性物体靠近干簧管，或丙地有光线照射在光敏电阻上或丁地有水滴在触摸板上，电路都会立即发出声响报警。

789. 多点监测报警灯

将喇叭换成6V灯泡，当任意一个监测点出现异常情况时，灯泡立即点亮且闪烁报警。

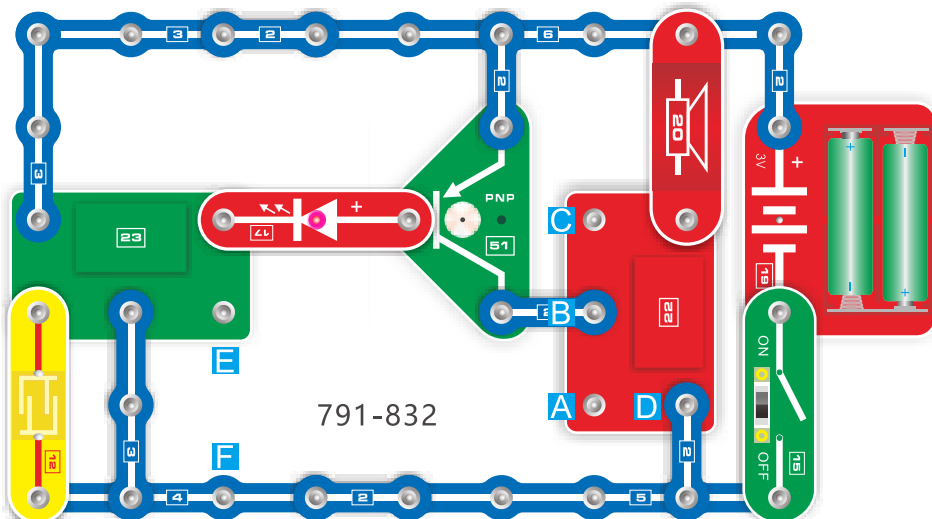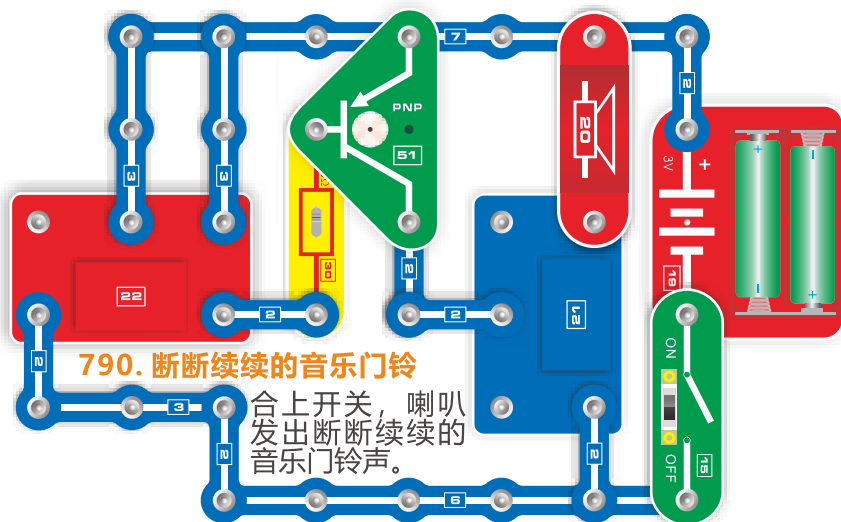

791. 触摸红光警车声

合上开关, 用手按住触摸板, 喇叭中便会响起警车声, 红色发光二极管发光, 松开手指, 声音停止, 红色发光二极管熄灭。

792. 触摸红光机枪声

单独连接BC, 然后用手按住触摸板, 喇叭发出机枪声, 发光二极管同时闪亮。

793. 触摸红光消防车声

单独连接AB, 然后用手按住触摸板, 喇叭发出消防车声, 发光二极管同时点亮。

794. 触摸红光救护车声

单独连接AD, 然后用手按住触摸板, 喇叭发出救护车声, 同时发光二极管点亮。

795. 触摸红光佛笑声

单独连接AC, 然后用手按住触摸板, 喇叭发出佛笑声, 同时发光二极管点亮。

796. 雨控红光警车声

797. 雨控红光机枪声

798. 雨控红光消防车声

799. 雨控红光救护车声

800. 雨控红光佛笑声

796-800先将触摸板接在EF两端, 然后按以上791-795的连线方法, 只要有水滴在触摸板上, 喇叭便会分别对应发出以上各种声音, 同时发光二极管点亮。

801. 手控红光警车声(1)

802. 手控红光机枪声(1)

803. 手控红光消防车声(1)

804. 手控红光救护车声(1)

805. 手控红光佛笑声(1)

801-805先将电键接在EF两端, 然后按以上791-795的连线方法, 只要用手反复按动电键, 喇叭便会分别对应发出以上各种声音, 同时发光二极管点亮。

806. 手控红光警车声(2)

807. 手控红光机枪声(2)

808. 手控红光消防车声(2)

809. 手控红光救护车声(2)

810. 手控红光佛笑声(2)

806-810先将图中的触摸板换成电键, 然后按以上791-795的连线方法, 只要用手反复按动电键, 喇叭便会分别对应发出以上各种声音, 同时发光二极管点亮。

811. 磁控红光警车声(1)

812. 磁控红光机枪声(1)

813. 磁控红光消防车声(1)

814. 磁控红光救护车声(1)

815. 磁控红光佛笑声(1)

811-815先将干簧管接在EF两端, 然后按以上791-795的连线方法, 只要用磁铁反复吸合干簧管, 喇叭便会分别对应发出以上各种声音, 同时发光二极管点亮。

816. 磁控红光警车声(2)

817. 磁控红光机枪声(2)

818. 磁控红光消防车声(2)

819. 磁控红光救护车声(2)

820. 磁控红光佛笑声(2)

816-820先将图中的触摸板换成干簧管, 然后按以上791-795的连线方法, 只要用磁铁反复吸合干簧管, 喇叭便会分别对应发出以上各种声音, 同时发光二极管点亮。

821. 光控红光警车声

822. 光控红光机枪声

823. 光控红光消防车声

824. 光控红光救护车声

825. 光控红光佛笑声

821-825先将光敏电阻接在EF两端, 然后按以上791-795的连线方法, 只要用手反复遮挡光线, 喇叭便会分别对应发出以上各种声音, 同时发光二极管点亮。

826. 触摸红光音乐声


827. 雨控红光音乐声

828-829. 手控红光音乐声(1)-(2)

830-831. 磁控红光音乐声(1)-(2)

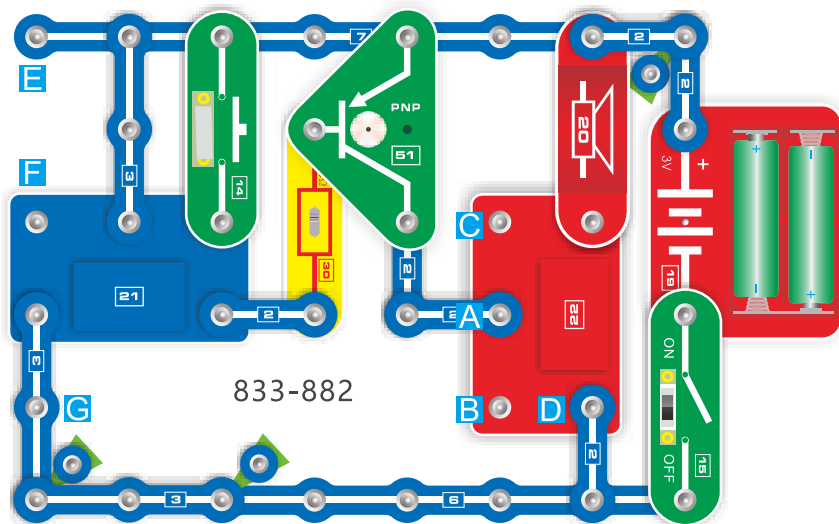832. 光控红光音乐声

826-832将报警集成电路换成音乐集成电路, 然后连接BC按照上面的方法操作, 喇叭发出音量较大的音乐声, 同时发光二极管随着音乐节奏而闪闪发光。



833. 手控警车声

合上开关，喇叭发出警车声，一段时间后，声音停止，这时便可手控警车声，按下电键，警车声响起，松开电键，警车声停止。

834. 手控机枪声

先单独连接AC，按下电键，机枪声响起，松开电键，机枪声停止。

835. 手控消防车声

先单独连接AB，按下电键，消防车声响起，松开电键，消防车声停止。

836. 手控救护车声

先单独连接BD，按下电键，救护车声响起，松开电键，救护车声停止。

837. 手控佛笑声

先单独连接BC，按下电键，佛笑声响起，松开电键，佛笑声停止。

838. 磁控警车声

839. 磁控机枪声

840. 磁控消防车声

841. 磁控救护车声

842. 磁控佛笑声

838-842先将电键换成干簧管，然后按以上833-837电路的连线方法分别

连线，再用磁铁靠近干簧管，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，移开磁铁，声音立即停止。

843. 光控警车声

844. 光控机枪声

845. 光控消防车声

846. 光控救护车声

847. 光控佛笑声

843-847先将电键换成光敏电阻，然后按以上833-837电路的连线方法分别连线，有光照射到光敏电阻上时，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，挡住光敏电阻的光线，声音停止。

848. 水控警车声

849. 水控机枪声

850. 水控消防车声

851. 水控救护车声

852. 水控佛笑声

848-852先将电键换成触摸板，然后按以上833-837电路的连线方法分别连线，只要有水滴在触摸板上，喇叭

便会分别对应发出以上5种声音。

853. 手控延时警车声(1)

将5.1KΩ电阻接在EF两点上，合上开关，喇叭发出警车声，一段时间后，声音停止，这时便可手控警车声，按动一次电键，警车声再次响起，且延迟一段时间才停止。

854. 手控延时机枪声(1)

先将5.1KΩ电阻接在EF两点上，再连接AC，然后按动一次电键，喇叭中发出机枪声，且延时一段时间才停止。

855. 手控延时消防车声(1)

先将5.1KΩ电阻接在EF两点上，再连接AB，然后按动一次电键，喇叭中发出消防车声，且延时一段时间才停止。

856. 手控延时救护车声(1)

先将5.1KΩ电阻接在EF两点上，再连接BD，然后按动一次电键，喇叭中发出救护车声，且延时一段时间才停止。

857. 手控延时佛笑声(1)

先将5.1KΩ电阻接在EF两点上，再连接BC，然后按动一次电键，喇叭中发出佛笑声，且延时一段时间才停止。

858. 手控延时警车声(2)

859. 手控延时机枪声(2)

860. 手控延时消防车声(2)

861. 手控延时救护车声(2)

862. 手控延时佛笑声(2)

858-862将5.1KΩ电阻接在FG两点上，合上开关，喇叭发出警车声，一段时间后，声音停止，这时便可手控警车声，按动一次电键，警车声再次响起，且延迟一段时间才停止。

863. 手控延时警车声(3)

864. 手控延时机枪声(3)

865. 手控延时消防车声(3)

866. 手控延时救护车声(3)

867. 手控延时佛笑声(3)

863-867将图中电键改接在EF两点上，合上开关，然后按以上853-857电路的连线方法分别连线，喇叭便会分别对应发出以

上5种声音，停止后，按动电键，声音又延迟一段时间后停止。

868. 手控延时警车声(4)

869. 手控延时机枪声(4)

870. 手控延时消防车声(4)

871. 手控延时救护车声(4)

872. 手控延时佛笑声(4)

868-872先将5.1KΩ电阻接在EF两点上，再将电键接在FG两点上，合上开关，然后按以上853-857电路的连线方法分别连线，停止后按动电键，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，一段时间后，声音停止，再按动一次电键，声音又延迟一段时间后停止。

873. 磁控延时警车声(1)

874. 磁控延时机枪声(1)

875. 磁控延时消防车声(1)

876. 磁控延时救护车声(1)

877. 磁控延时佛笑声(1)

873-877先将5.1KΩ电阻接在EF两点上，再将图中的电键换成干簧管，合上开关，然后按以上853-857电路的连线方法分别连线，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，停止后，再用磁铁吸合一下干簧管，声音又响起，且延时一段时间才停止。

878. 磁控延时警车声(2)

879. 磁控延时机枪声(2)

880. 磁控延时消防车声(2)

881. 磁控延时救护车声(2)

882. 磁控延时佛笑声(2)

878-882先将5.1KΩ电阻接在FG两点上，再将图中的电键换成干簧管，合上开关，然后按以上853-857电路的连线方法分别连线，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，停止后，再用磁铁吸合一下干簧管，声音又响起，且延时一段时间才停止。

883. 手控闪光发光二极管

装好电路合上开关，合上开关，发光二极管一亮一灭地循环闪亮，一段时间后，发光二极管熄灭，这时按下电键，发光二极管又闪亮，松开电键，发光二极管熄灭。

884. 磁控闪光发光二极管

先将电键换成干簧管，合上开关，发光二极管一亮一灭地循环闪亮，一段时间后，发光二极管熄灭，这时用磁铁靠近干簧管，发光二极管又闪亮，移开磁铁，发光二极管熄灭。

885. 光控闪光发光二极管

先将电键换成光敏电阻，有光照射到光敏电阻上时，发光二极管闪亮，挡住光敏电阻的光线，发光二极管熄灭。

886. 雨控闪光发光二极管

先将电键换成触摸板，有雨水滴在触摸板上时，发光二极管闪亮。

887. 手控延时闪光发光二极管(1)

将1K Ω 电阻接在EF两点上，合上开关，发光二极管一亮一灭地循环闪亮，一段时间后，发光二极管熄灭，这时按下电键，发光二极管又闪亮一段时间后才停。


888. 手控延时闪光发光二极管(2)

将1K Ω 电阻接在FG两点上，合上开关，发光二极管一亮一灭地循环闪亮，一段时间后，发光二极管熄灭，这时按下电键，发光二极管又闪亮一段时间后才停。

889. 手控延时闪光发光二极管(3)

将图中电键改接在EF两点上，合上开关，发光二极管一亮一灭地循环闪亮，一段时间后，发光二极管熄灭，这时按下电键，发光二极管又闪亮一段时间后才停。

890. 手控延时闪光发光二极管(4)

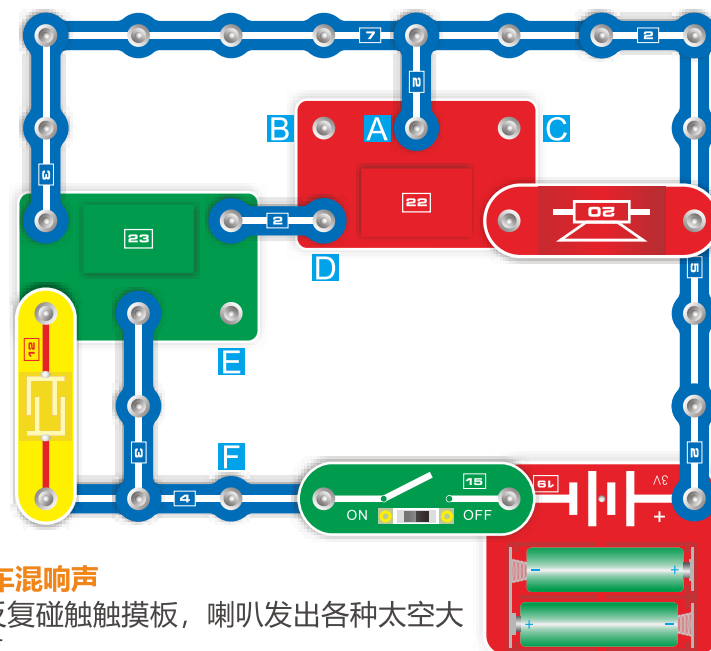

927. 触摸太空警车混响声

合上开关，用手反复碰触触摸板，喇叭发出各种太空大战与警车的混响声。

928. 触摸太空机枪混响声

连接AC，用手反复碰触触摸板，喇叭发出各种太空大战与机枪的混响声。

929. 触摸太空消防车混响声

连接AB，用手反复碰触触摸板，喇叭发出各种太空大战与消防车的混响声。

930. 触摸太空救护车混响声

连接BD，用手反复碰触触摸板，喇叭发出各种太空大战与救护车的混响声。

931. 触摸太空佛笑混响声

连接BC，用手反复碰触触摸板，喇叭发出各种太空大战与佛笑的混响声。

932. 光控太空警车混响声


933. 光控太空机枪混响声

934. 光控太空消防车混响声

935. 光控太空救护车混响声

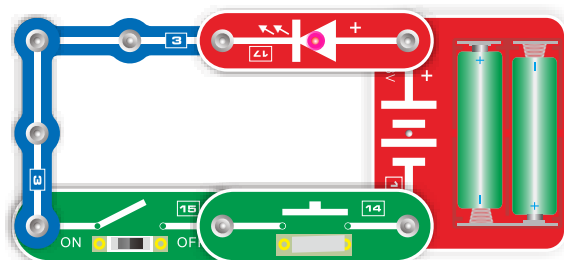936. 光控太空佛笑混响声

932-936先将光敏电阻接在EF两端，然后按以上927-931的连线方法，只要用手反复遮挡光线，便可得到以上5种混响声。




937. 发光二极管“与门”电路

此电路中，必须将开关合上，电键按下，两者同时接通，发光二极管才发光。这叫“与门”电路。



938. 电灯“与门”电路

将发光二极管换成灯泡，开关合上，按下电键，灯泡才发光。

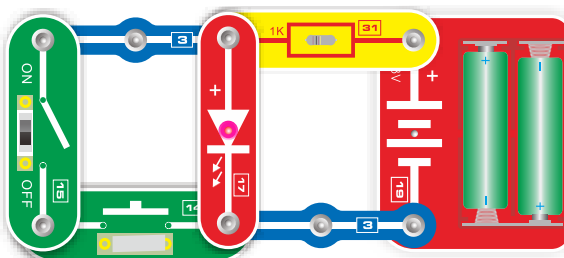


941. 发光二极管“与非门”电路

此电路中，合上开关同时按下电键，发光二极管就熄灭，这叫“与非门”电路。

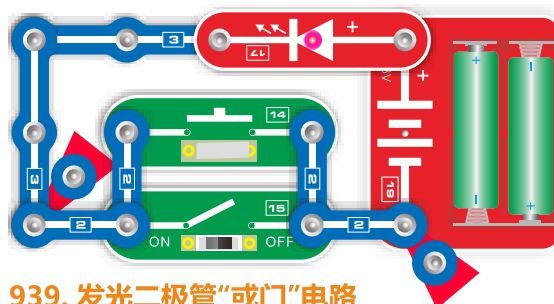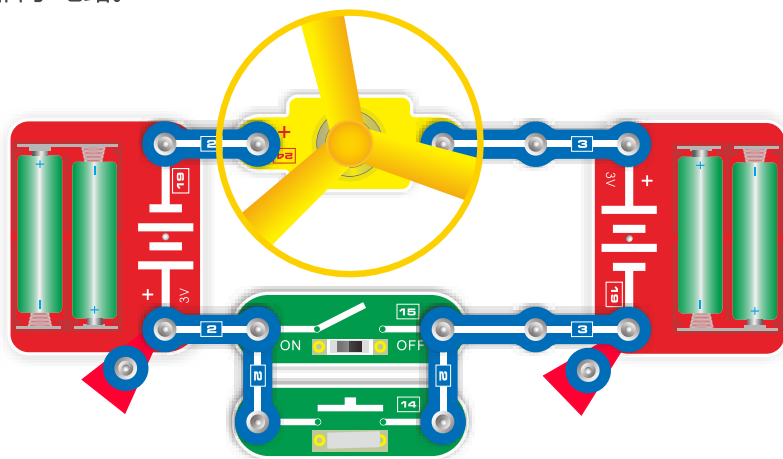

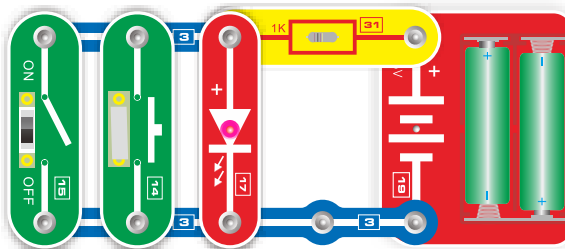
939. 发光二极管“或门”电路

此电路中，只要合上开关或者按下电键，两者只要有一个接通，发光二极管就发光。这叫“或门”电路。




942. 发光二极管“或非门”电路

此电路中，合上开关或者按下电键，发光二极管都会熄灭，这叫“或非门”电路。

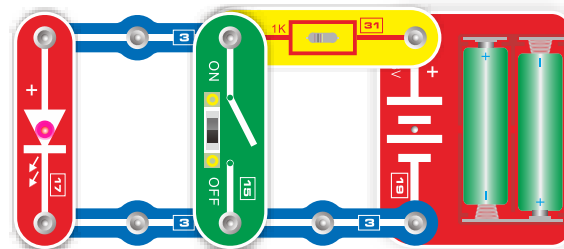

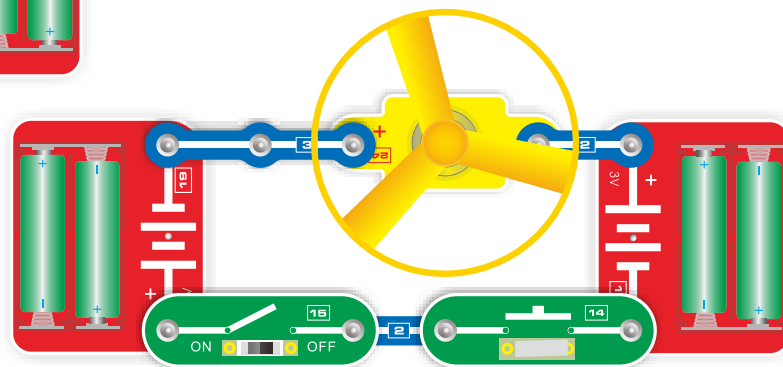940. 发光二极管“非门”电路

此电路中，合上开关，发光二极管就熄灭，断开开关，键发光二极管就发光，这叫“非门”电路。




943. “与”门飞碟

此电路中，必须将开关合上，电键按下，两者同时接通，电动机才转动。


944. 或门飞碟

此电路中，只要合上开关或按下电键，两者只要有一个接通，电动机就转动。

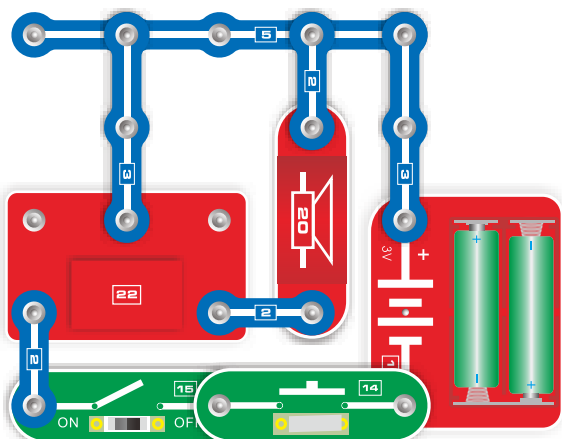


945. 报警“与”门电路

照图拼好电路，合上开关，电键按下，使两者同时接通，喇叭发出报警声。

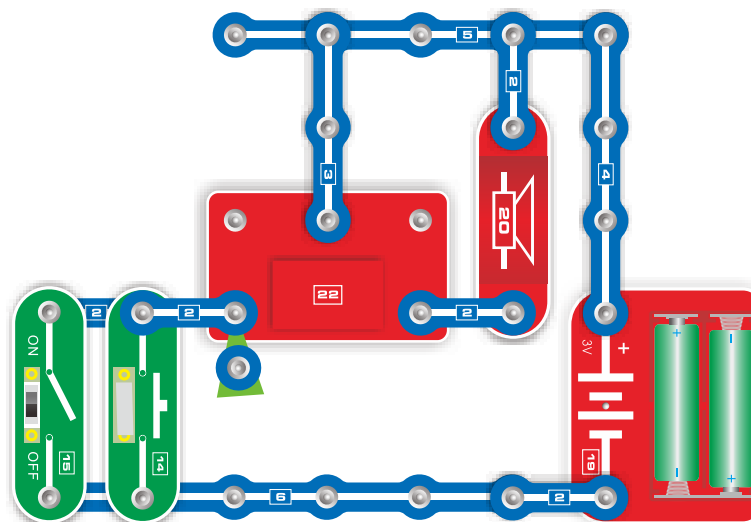

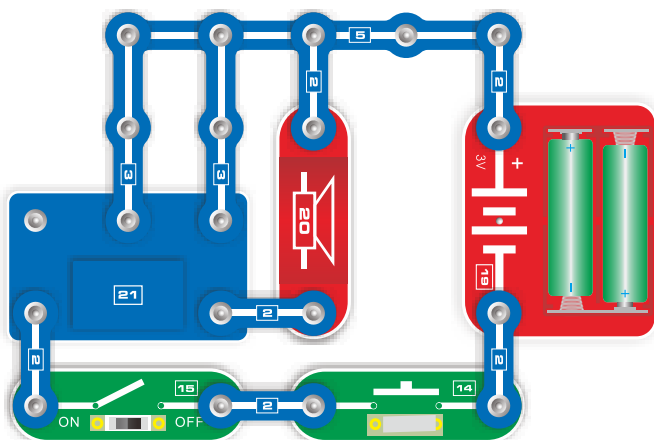
947. 报警“或”门电路

此电路中，只要合上开关或按下电键，（开关和电键两者只要有一个接通，）喇叭就会发出报警声。



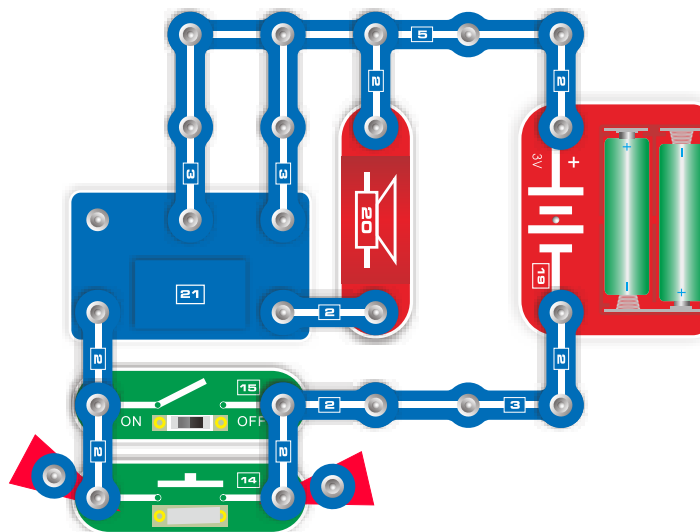
946. 音乐“与”门电路

照图拼好电路，合上开关，电键按下，使两者同时接通，喇叭发出音乐声，这是音乐“与门”。



948. 音乐“或”门电路

照图拼好电路，只要合上开关或者按下电键，喇叭就发出音乐声，这是音乐“或门”。

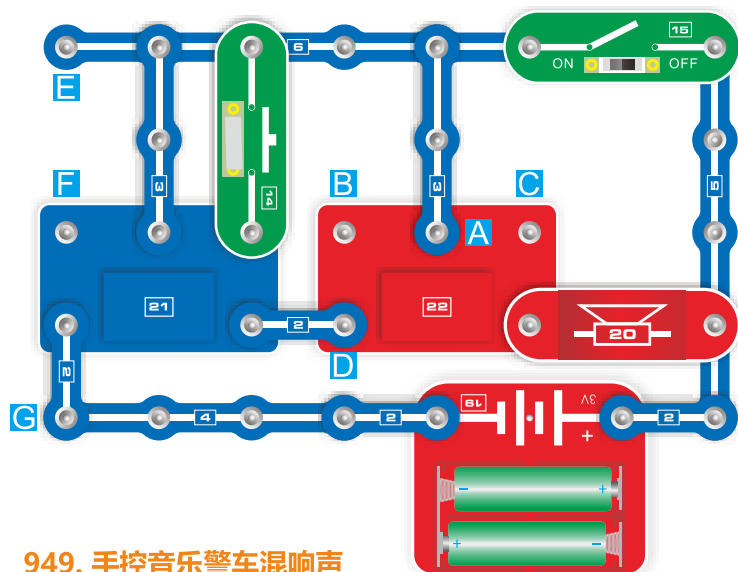

949. 手控音乐警车混响声

装好电路合上开关，喇叭发出既有音乐又有警车声的混响声，等声音停止后，这时便可手控警车混响音乐声，按下电键，混响音乐声又再响起，松开电键，声音停止。

950. 手控音乐机枪混响声

先单独连接AC，按下电键，音乐机枪混响声响起，松开电键，声音停止。

951. 手控音乐救护车混响声

先单独连接BD，按下电键，音乐救护车混响声响起，松开电键，声音停止。

952. 手控音乐消防车混响声

先单独连接AB，按下电键，音乐消防车混响声响起，松开电键，声音停止。

953. 手控音乐佛笑混响声

先单独连接BC，按下电键，音乐佛笑混响声响起，松开电键，声音停止。

954. 磁控音乐警车混响声

955. 磁控音乐机枪混响声

956. 磁控音乐救护车混响声

957. 磁控音乐消防车混响声

958. 磁控音乐佛笑混响声

954-958先将电键换成干簧管，然后按以上949-953电

路的连线方法分别连线，再用磁铁靠近干簧管，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，移开磁铁，声音立即停止。

959. 光控音乐警车混响声

960. 光控音乐机枪混响声

961. 光控音乐救护车混响声

962. 光控音乐消防车混响声

963. 光控音乐佛笑混响声

959-963先将电键换成光敏电阻，然后按以上949-953电路的连线方法分别连线，有光照射到光敏电阻上时，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，挡住光敏电阻的光线，声音停止。

964. 雨控音乐警车混响声

965. 雨控音乐机枪混响声

966. 雨控音乐救护车混响声

967. 雨控音乐消防车混响声

968. 雨控音乐佛笑混响声

964-968先将电键换成触摸板，然后按以上949-953电路的连线方法分别连线，有雨水滴在触摸板上时，喇叭便会分别对应发出以上5种声音。

969. 手控延时音乐警车混响声

将1KΩ电阻接在EF两点上，合上开关，喇叭发出警车声，一段时间过后，声音停止，这时便可手控延时音乐警车混响声，按动一次电键，警车声再次响起，且延迟一段时间才停止。

970. 手控延时音乐机枪混响声

先将1KΩ电阻接在EF两点上，再单独连接AC，然后按动一次电键，喇叭中发出混响声，且延时一段时间才停止。

971. 手控延时音乐消防车混响声

先将1KΩ电阻接在EF两点上，再单独连接AB，然后按动一次电键，喇叭中发出混响声，且延时一段时间才停止。

972. 手控延时音乐救护车混响声

先将1KΩ电阻接在EF两点上，再单独连接BD，然后按动一次电键，喇叭中发出混响

声，且延时一段时间才停止。

973. 手控延时音乐佛笑混响声

先将1KΩ电阻接在EF两点上，再单独连接BC，然后按动一次电键，喇叭中发出混响声，且延时一段时间才停止。

974. 磁控延时音乐警车混响声


975. 磁控延时音乐机枪混响声

976. 磁控延时音乐消防车混响声

977. 磁控延时音乐救护车混响声

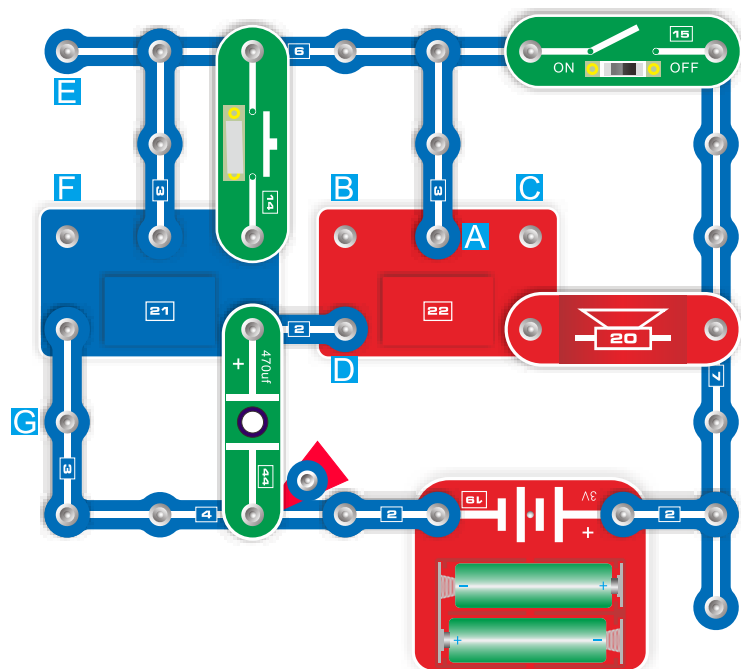978. 磁控延时音乐佛笑混响声

974-978先将1KΩ电阻接在EF两点上，再将干簧管接在FG两点上，合上开关，然后按以上969-973电路的连线方法分别连线，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，停止后，再用磁铁吸合一下干簧管，声音又响起，且延时一段时间才停止。



979. 手控警车声

装好电路合上开关，喇叭发出警车声，等声音停止后，这时便可手控警车声，按下电键，声音又再响起，松开电键，声音停止。

980. 手控机枪声

先单独连接AC，按下电键，音乐机枪声响起，松开电键，声音停止。

981. 手控救护车声

先单独连接BD，按下电键，救护车声响起，松开电键，声音停止。

982. 手控消防车声

先单独连接AB，按下电键，消防车声响起，松开电键，声音停止。

983. 手控佛笑声

先单独连接BC，按下电键，佛笑声响起，松开电键，声音停止。

984. 磁控警车声

985. 磁控机枪声

986. 磁控救护车声

987. 磁控消防车声

988. 磁控佛笑声

984-988先将电键换成干簧管，然后按以上979-983电路的连线方法分别连线，再用磁铁靠近干簧管，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，移开磁铁，声音立即停止。

989. 手控延时警车声(1)

将1K电阻接在EF两点上，合上开关，喇叭发出警车声，一段时间过后，声音停止，这时便可手控延时音乐警车声，按动一次电键，警车声再次响起，且延迟一段时间才停止。

990. 手控延时机枪声(1)

先将1K电阻接在EF两点上，再单独连接AC，然后按动一次电键，喇叭中发出机枪声，且延时一段时间才停止。

991. 手控延时消防车声(1)

先将1K电阻接在EF两点上，再单独连接AB，然后按动一次电键，喇叭中发出消防车声，且延时一段时间才停止。

992. 手控延时救护车声(1)

先将1K电阻接在EF两点上，再单独连接BD，然后按动一次电键，喇叭中发出救护车声，且延时一段时间才停止。

993. 手控延时佛笑声(1)

先将1K电阻接在EF两点上，再单独连接BC，然后按动一次电键，喇叭中发出佛笑声，且延时一段时间才停止。

994. 手控延时警车声(2)

995. 手控延时机枪声(2)

996. 手控延时消防车声(2)

997. 手控延时救护车声(2)

998. 手控延时佛笑声(2)

994-998先将1K电阻接在EF两点上，再将电键接在FG两点上，合上开关，然后按以上989-993电路的连线方法分别连线，停止后按动电键，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，一段时间过后，声音停止，再按动一次电键，声音又延迟一段时间后停止。